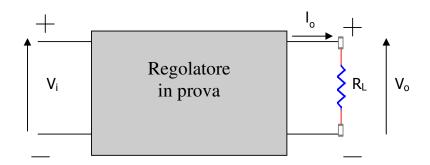


## Misura delle caratteristiche di stabilizzazione di regolatori lineari (a dissipazione) di tipo serie

≥ Elementi di teoria di base:

## Formula della stabilizzazione




$$\Delta V_{o} = S_{v} \Delta V_{i} + R_{o} \Delta I_{o} + S_{T} \Delta T$$

- In questa esperienza di laboratorio si dovranno stimare S<sub>v</sub> e R<sub>o</sub>
- Regolatori in prova
  - 1. Stabilizzatore a componenti discreti (BJT di potenza + diodo zener)
  - 2. Stabilizzatore di tipo integrato a 3 terminali, LM7805



## SCHEMI ELETTRICI

Circuito A

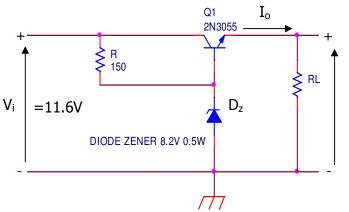


Per la piedinatura del diodo zener (Dz) e transistor (Q1) vedere i datasheet allegati

Valori nominali

$$V_{z} = 8.2 \text{v, } I_{z} = 20 \text{mA}$$
 
$$V_{o} = V_{z} \cdot V_{be} = 8.2 \cdot 0.6 = 7.6 \text{V}$$
 
$$V_{ce} = 4 \text{V}$$

$$V_i = V_{ce} + V_o = 11.6V$$

Circuito B

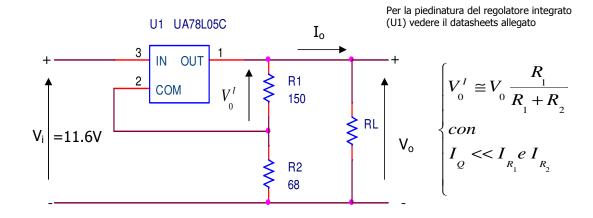

$$V_0 = V_0 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 7.26 V$$



## Misure da effettuare sui 2 circuiti

- 1. Fissare la condizione di lavoro nominale con  $R_L = 94\Omega$ . Misurare le tensioni effettive  $V_i$  e  $V_o$  ed i valori di resistenza, osservando quindi lo scostamento dai valori nominali  $V_{in}$  e  $V_{on}$ .
- 2. Calcolare  $S_v$  nelle seguenti condizioni  $R_L$ = $(47\Omega+47\Omega)$ =  $94\Omega$   $V_{in} \pm 2V$  ovvero  $V_{in}^+$ =13.6V;  $V_{in}^-$ =9.6V  $I_O \cong cost$

Circuiti	Vi	V <sub>o</sub>	$\Delta V_i = V_i - V_{in}$	$\Delta V_{o} = V_{o} - V_{on}$	Sv
A	V <sub>in</sub> ±2V				
В	V <sub>in</sub> ±2V				

3. Calcolare Ro nelle seguenti condizioni

$$I_{on}=V_{on}/94\Omega$$
;  $V_{in}=11.6V$ 

$R_L$	$I_o = V_o/R_L$	V <sub>o</sub>	$\Delta \mathbf{I}_{L} = \mathbf{I}_{on} - \mathbf{I}_{o}$	$\Delta V_{\rm o} = V_{\rm o} - V_{\rm on}$	R <sub>o</sub>
27Ω					
47Ω					

4. Calcolare il rendimento del regolatore in condizioni nominali

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} = \frac{V_{on}I_o}{V_{in}I_{in}} = \frac{V_{on}^2/R_L(94\Omega)}{V_{in}I_{in}}$$

Nome files datasheets allegati:

- Datasheets.pdf
- LM7805.pdf